

大同大學 100 學年度轉學入學考試試題

考試科目：電路學

所別：電機工程學系

第 1/2 頁

註：本次考試 不可以參考自己的書籍及筆記；不可以使用字典；不可以使用計算器。

- (1) Using nodal analysis, find current i_o in the circuit of Fig. 1.

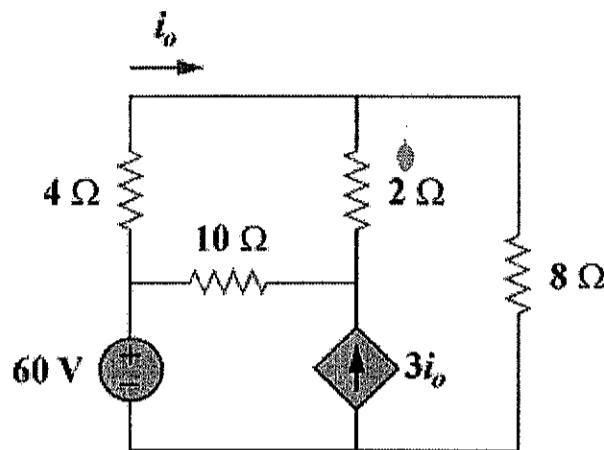


Figure 1

- (2) Find $v(t)$ and $i(t)$ in the circuit of Fig. 2.

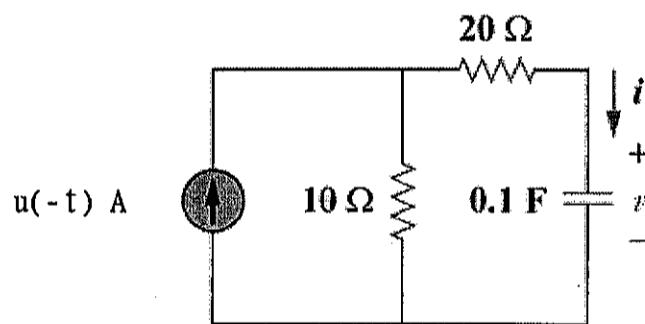


Figure 2

- (3) Find the effective value of the voltage waveform in Fig. 3.

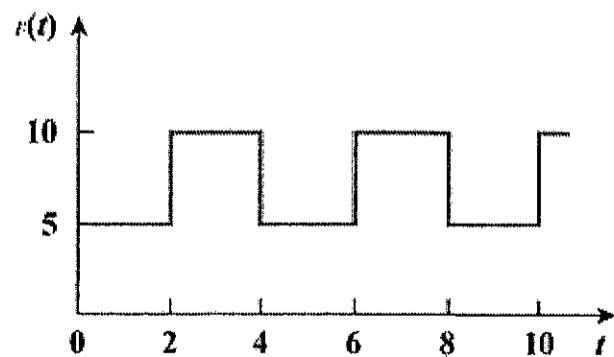


Figure 3

<背面繼續>

大同大學 100 學年度轉學入學考試試題

考試科目：電路學 <接前頁> 所別：電機工程學系

第 2/2 頁

註：本次考試 不可以參考自己的書籍及筆記； 不可以使用字典； 不可以使用計算器。

- (4) Determine I_1 and I_2 in the circuit of Fig. 4.

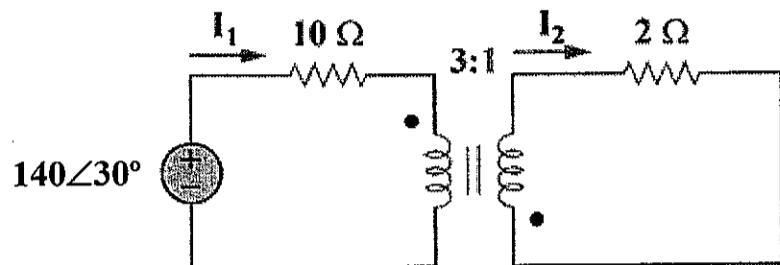


Figure 4

- (5) Refer to the network in Fig. 5. Find the transfer function $H(s) = I_o(s)/V_s(s)$.

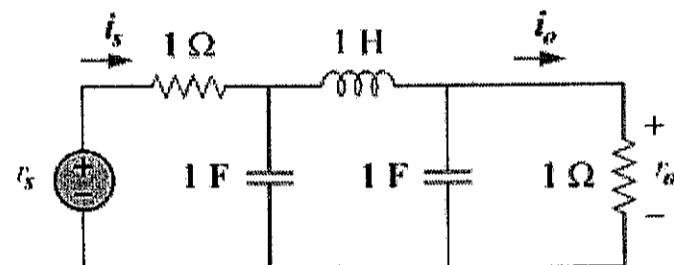


Figure 5

- (6) Find $v(t)$ for $t > 0$ in the circuit in Fig. 6.

(Hint: $i_o = 1 \text{ A}$, $R = 1 \Omega$, $L = 1 \text{ H}$, and $C = 1 \text{ F}$).

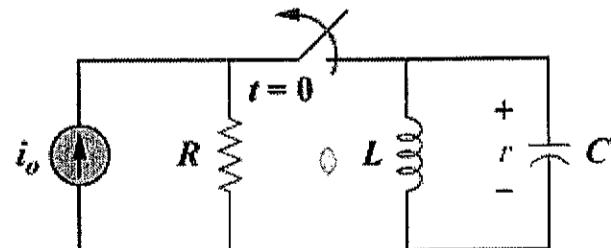


Figure 6