

# 大同大學102學年度(寒)轉學入學考試試題

考試科目：電路學

所別：電機工程學系

第1/2頁

註：本次考試 不可以參考自己的書籍及筆記； 不可以使用字典； 不可以使用計算器

(1) Use mesh analysis to find the current  $I_o$  in the circuit of Fig. 1.

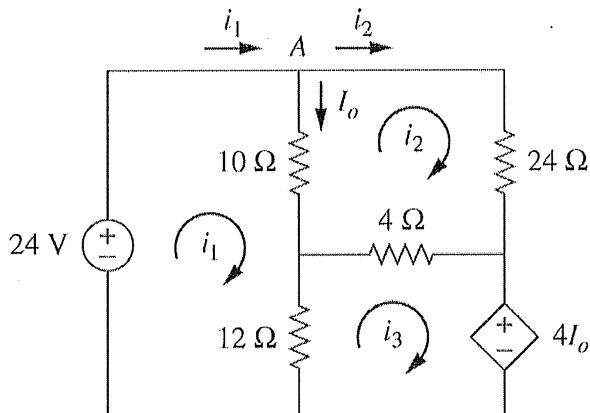


Figure 1

(2) Using Norton's theorem, find Norton resistance  $R_N$  and Norton current  $I_N$  of the circuit in Fig 2 at terminals  $a-b$ .

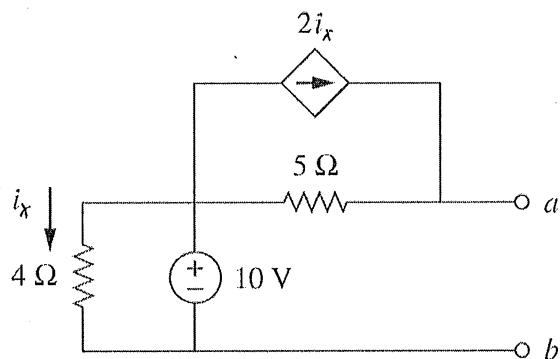


Figure 2

(3) In the parallel circuit of Fig. 3, find  $v(t)$  for  $t > 0$ ,  $v(0) = V_0 = 5V$ ,  $i(0) = I_0 = 0A$ ,  $R = 5\Omega$ ,  $L = 1H$ , and  $C = 10mF$ .

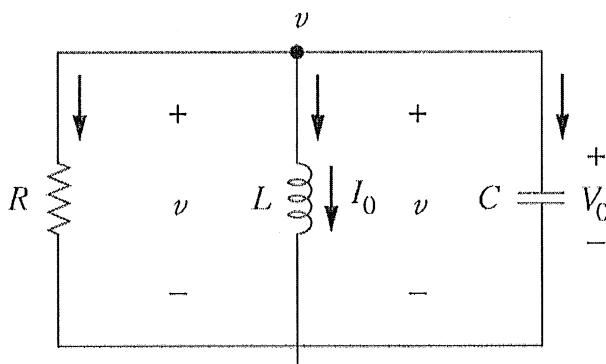


Figure 3

# 大同大學102學年度(寒)轉學入學考試試題

考試科目：電路學

所別：電機工程學系

第2/2頁

註：本次考試 不可以參考自己的書籍及筆記； 不可以使用字典； 不可以使用計算器

<摘要前頁>

- (4) Determine the rms value of the current waveform in Fig. 4.  
 If the current is passed through a  $2\Omega$  resistor, find the average power absorbed by the resistor.

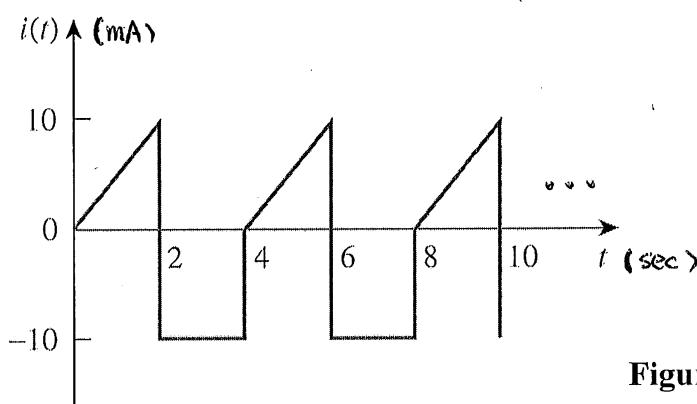


Figure 4

- (5) For the s-domain circuit in Fig. 5, find: (a) the transfer function  $H(s) = V_o/V_i$ , (b) the impulse response.

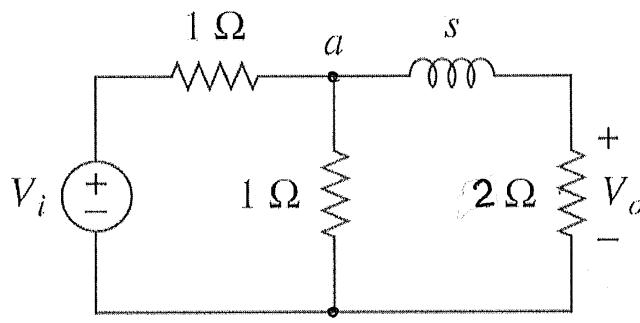


Figure 5