

# 大同大學 104 學年度(暑)轉學入學考試試題

考試科目: 電路學

系別: 電機工程學系

第 1/2 頁

註: 本次考試 不可以參考自己的書籍及筆記; 不可以使用字典; 不可以使用計算器。

- (1) Find  $R_{ab}$  for the circuit in Fig. 1. (20%)

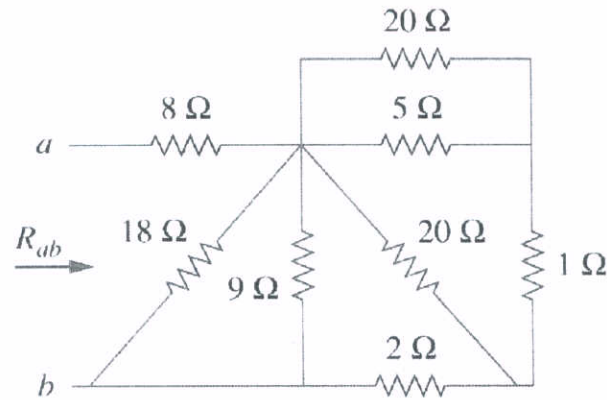


Figure 1

- (2) The voltage waveform in Fig. 2 is applied across a  $30\text{-}\mu\text{F}$  capacitor. Draw the current waveform through it. (20%)

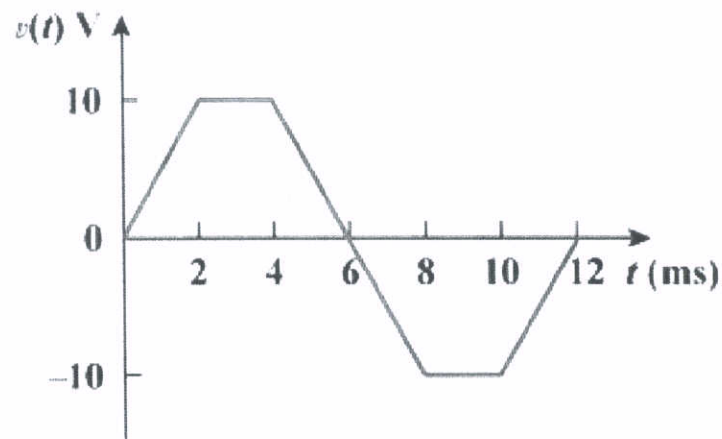


Figure 2

- (3) Using mesh analysis, find  $I_o$  in the circuit of Fig. 2. (20%)

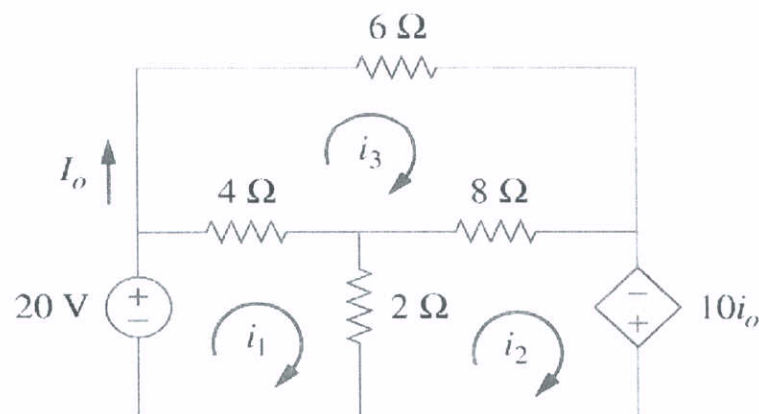


Figure 3

# 大同大學 104 學年度(暑)轉學入學考試試題

考試科目: 電路學

系別: 電機工程學系

第 2/2 頁

註: 本次考試 不可以 參考自己的書籍及筆記; 不可以 使用字典; 不可以 使用計算器。

- (4) An ideal transformer is rated at 2400/120 V, 9.6 kVA, and has 50 turns on the secondary side. Calculus: (20%)
- (a) the turns ratio,
  - (b) the number of turns on the primary side, and
  - (c) the current rating for the primary and secondary windings

- (5) Find the value of  $RL$  for maximum power transfer in the circuit of Fig. 4. Find the maximum power. (20%)

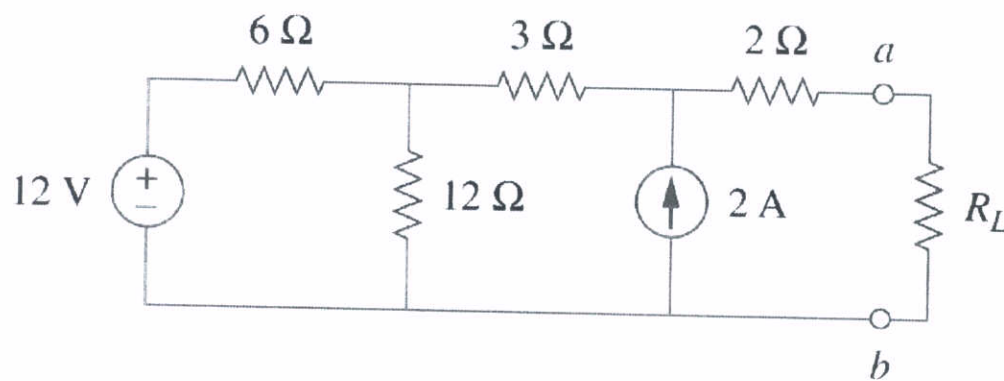


Figure 4