

# 大同大學 107 學年度(暑)轉學入學考試試題

考試科目：電路學

系別：電機工程學系

第全頁

註：本次考試 不可以參考自己的書籍及筆記； 不可以使用字典； 不可以使用計算器

(1) Determine the node voltages  $v_1$ ,  $v_2$ , and  $v_3$  in the circuit in Fig. 1. (20%)

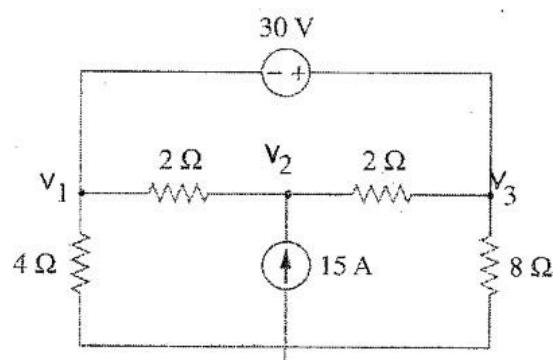


Figure 1

(2) Find the Thevenin equivalent of the circuit in Fig. 2. (20%)

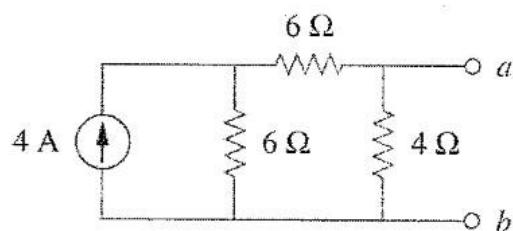


Figure 2

(3) In Fig. 3, let  $v_C = 15$  V. Find  $v_C$ ,  $v_x$ , and  $i_x$  for  $t > 0$ . (20%)

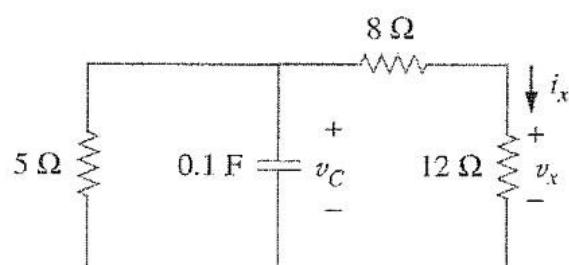


Figure 3

(4) For Find  $v(t)$  and  $i(t)$  in the circuit shown in Fig. 4. (20%)

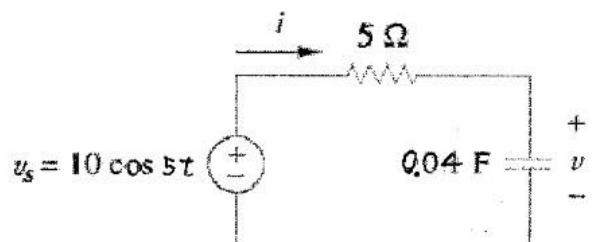


Figure 4

$$v_s(t) = 10\cos 5t, C = 0.04 \text{ F}, R = 5 \text{ ohm}$$

(5) The voltage across a 200-mH inductor is given by  $v(t) = 3t^2 + 2t + 4$  V, for  $t > 0$ . Determine the current  $i(t)$  through the inductor. Assume that  $i(0) = 1$  A. (20%)